

Продолжение. Начало в № 3 `2008

Иосиф КАРШЕНБОЙМ
iosifk@narod.ru

Краткий курс HDL.

Часть 5.

Написание кода, независимого от аппаратной платформы

Содержание этой главы — основной стиль и методика создания текстов описания проектов на языках HDL в соответствии с документом фирмы Actel [1, раздел “Technology Independent Coding Styles”]. Приведенные здесь примеры можно рассматривать как справочник по наиболее часто используемым компонентам. Аналогичные описания можно найти и в [2, 3].

Приведенный здесь стиль описания является примером эффективного и стандартного HDL-кода и позволяет создать описание компонентов, независимых от примененных микросхем.

Вентили (Gate)

Ключевые слова:

and, nand, or, nor, xor, xnor, buf, not

Вентили, поддерживаемые языком Verilog, определяются следующим образом: на первом месте помещается ключевое слово, потом пробел, имя и названия входов. Имя может быть опциональным. Вентили **and** и **or** имеют один выход и два или более входов. Например, для **and** это будет выглядеть следующим образом (пример 1).

```
and <name><list of arguments>
and myand(out, in1, in2, in3); // вентиль and с тремя входами,
                               // имя вентиль — myand
and (out, in1, in2);           // вентиль and без имени.
```

Пример 1. Синтаксис и примеры для вентилей and и or

По соглашению о порядке расположения портов для вентилей, определенном в библиотеке примитивов и в описании на язык Verilog, в начало списка аргументов помещается сигнал выхода, а за ним следуют входы.

Вентили **buf** и **not** имеют только один вход и один или несколько выходов. Для них порядок расположения сигналов — обратный, то есть сначала следуют выходы, а последним сигналом записывается вход (пример 2).

```
buf mybuf(out1, out2, out3, in);
not (out, in);
```

Пример 2. Синтаксис и примеры для вентилей buf и not

Устройства с памятью

Устройство с памятью — это или триггер, срабатывающий по фронту, или защелка, управляемая потенциалом. Это однобитовые устройства памяти.

Триггеры (регистры)

Кроме отдельных триггеров, в проектах обычно используются массивы триггеров. В этом случае массив из триггеров будет называться **регистром**. Эти триггеры и регистры в описании проектов на VHDL участвуют в операторах “wait” и “if” в пределах процесса — “process”. Для тактирования триггеров или регистров в описании используют или положительный, или отрицательный фронт синхросигнала, либо вызов функции. Есть два типа выражений, которые можно использовать: **'event** — признак события или вызов функции. Например:

- (clk'event and clk = '1') — положительный фронт;
- (clk'event and clk = '0') — отрицательный фронт;
- rising_edge (clock) — вызов функции стробирования по положительному фронту;
- falling_edge (clock) — вызов функции стробирования по отрицательному фронту.

В примерах в этом справочнике используется только положительный фронт, но отрицательный фронт синхросигнала тоже можно применять. Использование выражений **'event** предпочтительнее, потому что некоторые инструментальные средства синтеза VHDL, вероятно, не могут распознать, какую именно функцию им надо вызывать. Но, вместе с тем, использование вызова функции еще предпочтительнее для моделирования, потому что вызов функции обнаруживает только перепад на фронте импульса (от 0 до 1 или

от 1 до 0), но не переход от X в 1 или 0 в X, что, возможно, не будет являться достоверным переходом для данного симулятора. Это особенно существенно при использовании таких типов данных, как std_logic, которые имеют девять возможных значений (U, X, 0, 1, Z, W, L, H).

В этом разделе будут представлены триггеры, работающие по переднему фронту сигнала.

D-триггер, работающий по переднему фронту, без асинхронного сброса и установки

Примеры 3 и 4 описывают D-триггер (рис. 1) без асинхронного или синхронного сброса и без предварительной установки. Этот триггер представляет собой основной компонент, который находится в каждой ячейке FPGA. На рис. 1 и последующих рисунках, изображающих триггеры, прямоугольник голубого цвета представляет собой схематическое изображение триггерного примитива, находящегося в кристалле. В файлах примеров названия портов даны произвольно, например “data”, “clk” и т. д. Но в отечественной практике большее распространение получили «ГОСТовские» названия “D”, “C” и т. д. Поэтому на графические изображения, для того, чтобы примеры читались легче, на-

 


Рис. 1. D-триггер

несены и эти названия. Но необходимо подчеркнуть, что это не названия портов для приводимых примеров, а просто дополнительная информация, облегчающая понимание схемы.

```
VHDL
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity dff is
port (data, clk : in std_logic;
      q : out std_logic);
end dff;

architecture behavior of dff is
begin
process (clk) begin
if (clk'event and clk = '1') then
q <= data;
end if;
end process;
end behavior;
```

Пример 3. VHDL-код, описывающий D-триггер

```
Verilog
module dff (data, clk, q);
input data, clk;
output q;
reg q;
always @(posedge clk)
q = data;
endmodule
```

Пример 4. Verilog-код, описывающий D-триггер

D-триггер, работающий по переднему фронту, с асинхронным сбросом

В примерах 5 и 6 показано, как производится описание D-триггера с асинхронным сбросом (рис. 2).

 


Рис. 2. D-триггер с асинхронным сбросом

```
VHDL
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity dff_async_rst is
port (data, clk, reset : in std_logic;
      q : out std_logic);
end dff_async_rst;

architecture behavior of dff_async_rst is
begin
process (clk, reset) begin
if (reset = '0') then
q <= '0';
elsif (clk'event and clk = '1') then
q <= data;
end if;
end process;
end behavior;
```

Пример 5. VHDL-код, описывающий D-триггер с асинхронным сбросом

```
Verilog
module dff_async_rst (data, clk, reset, q);
input data, clk, reset;
output q;
reg q;
always @(posedge clk or negedge reset)
if (~reset)
q = 1'b0;
else
q = data;
endmodule
```

Пример 6. Verilog-код, описывающий D-триггер с асинхронным сбросом

D-триггер, работающий по переднему фронту, с асинхронной установкой

В примерах 7 и 8 показано, как производится описание D-триггера с асинхронной установкой (рис. 3).

 


Рис. 3. D-триггер с асинхронной установкой

```
VHDL
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity dff_async_pre is
port (data, clk, preset : in std_logic;
      q : out std_logic);
end dff_async_pre;

architecture behavior of dff_async_pre is
begin
process (clk, preset) begin
if (preset = '0') then
q <= '1';
elsif (clk'event and clk = '1') then
q <= data;
end if;
end process;
end behavior;
```

Пример 7. VHDL-код, описывающий D-триггер с асинхронной установкой

```
Verilog
module dff_async_pre (data, clk, preset, q);
input data, clk, preset;
output q;
reg q;
always @(posedge clk or negedge preset)
if (~preset)
q = 1'b1;
else
q = data;
endmodule
```

Пример 8. Verilog-код, описывающий D-триггер с асинхронной установкой

D-триггер, работающий по переднему фронту, с асинхронными входами сброса и установки

В примерах 9 и 10 показано, как производится описание D-триггера с асинхронными входами сброса и установки (рис. 4).

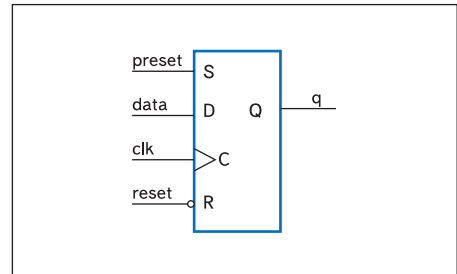


Рис. 4. D-триггер с асинхронными входами сброса и установки

```
VHDL
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity dff_async is
port (data, clk, reset, preset : in std_logic;
      q : out std_logic);
end dff_async;

architecture behavior of dff_async is
begin
process (clk, reset, preset) begin
if (reset = '0') then
q <= '0';
elsif (preset = '1') then
q <= '1';
elsif (clk'event and clk = '1') then
q <= data;
end if;
end process;
end behavior;
```

Пример 9. VHDL-код, описывающий D-триггер с асинхронными входами сброса и установки

```
Verilog
module dff_async (reset, preset, data, q, clk);
input clk;
input reset, preset, data;
output q;
reg q;

always @ (posedge clk or negedge reset or posedge preset)
if (~reset)
q = 1'b0;
else if (preset)
q = 1'b1;
else q = data;
endmodule
```

Пример 10. Verilog-код, описывающий D-триггер с асинхронными входами сброса и установки

D-триггер, работающий по переднему фронту, с синхронным входом сброса

В примерах 11 и 12 показано, как производится описание D-триггера с синхронным входом сброса (рис. 5).

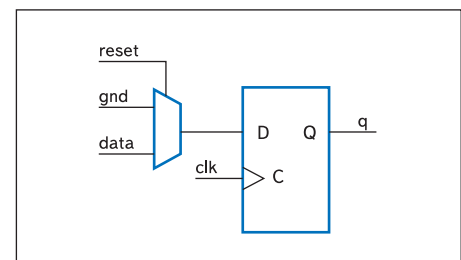


Рис. 5. D-триггер с синхронным входом сброса

VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity dff_sync_rst is
port (data, clk, reset : in std_logic;
      q : out std_logic);
end dff_sync_rst;
architecture behav of dff_sync_rst is
begin
process (clk) begin
if (clk'event and clk = '1') then
if (reset = '0') then
q <= '0';
else q <= data;
end if;
end if;
end process;
end behav;
```

Пример 11. VHDL-код, описывающий D-триггер с синхронным входом сброса

Verilog

```
module dff_sync_rst (data, clk, reset, q);
output q;
reg q;
always @ (posedge clk)
if (~reset)
q = 1'b0;
else q = data;
endmodule
```

Пример 12. Verilog-код, описывающий D-триггер с синхронным входом сброса

D-триггер, работающий по переднему фронту, с асинхронным входом установки

В примерах 13 и 14 показано, как производится описание D-триггера с синхронным входом установки (рис. 6).

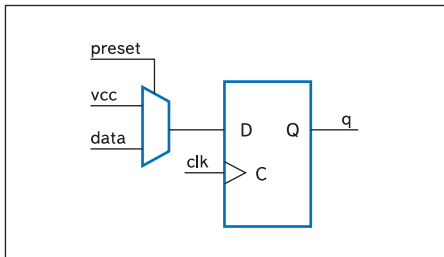


Рис. 6. D-триггер с синхронным входом установки

VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity dff_sync_pre is
port (data, clk, preset : in std_logic;
      q : out std_logic);
end dff_sync_pre;

architecture behav of dff_sync_pre is
begin
process (clk) begin
if (clk'event and clk = '1') then
if (preset = '0') then
q <= '1';
else q <= data;
end if;
end if;
end process;
end behav;
```

Пример 13. VHDL-код, описывающий D-триггер с синхронным входом установки

Verilog

```
module dff_sync_pre (data, clk, preset, q);
input data, clk, preset;
output q;
reg q;
always @ (posedge clk)
if (~preset)
q = 1'b1;
else q = data;
endmodule
```

Пример 14. Verilog-код, описывающий D-триггер с синхронным входом установки

D-триггер, работающий по переднему фронту, с асинхронным входом сброса и разрешением записи

В примерах 15 и 16 показано, как производится описание D-триггера с асинхронным входом сброса и разрешением записи (рис. 7).

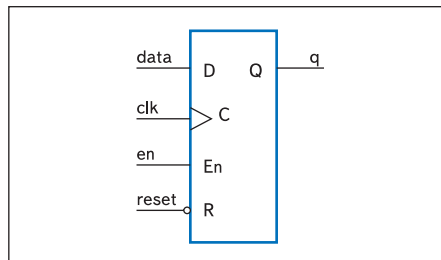


Рис. 7. D-триггер с асинхронным входом сброса и разрешением записи

VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity dff_ck_en is
port (data, clk, reset, en : in std_logic;
      q : out std_logic);
end dff_ck_en;
architecture behav of dff_ck_en is
begin
process (clk, reset) begin
if (reset = '0') then
q <= '0';
elsif (clk'event and clk = '1') then
if (en = '1') then
q <= data;
end if;
end if;
end process;
end behav;
```

Пример 15. VHDL-код, описывающий D-триггер с асинхронным входом сброса и разрешением записи

Verilog

```
module dff_ck_en (data, clk, reset, en, q);
input data, clk, reset, en;
output q;

always @ (posedge clk or negedge reset)
if (~reset)
q = 1'b0;
else if (en)
q = data;
endmodule
```

Пример 16. Verilog-код, описывающий D-триггер с асинхронным входом сброса и разрешением записи

D-триггер-защелка (D-Latches)

D-триггер-защелка с входом данных и входом разрешения записи

В примерах 17 и 18 показано, как производится описание D-триггера-защелки с вхо-

 


Рис. 8. D-триггер-защелка с входом данных и входом разрешения записи

дом данных и входом разрешения записи (рис. 8).

VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity d_latch is
port (enable, data : in std_logic;
      y : out std_logic);
end d_latch;

architecture behav of d_latch is
begin
process (enable, data)
begin
if (enable = '1') then
y <= data;
end if;
end process;
end behav;
```

Пример 17. VHDL-код, описывающий D-триггер-защелку с входом данных и входом разрешения записи

Verilog

```
module d_latch (enable, data, y);
input enable, data;
output y;
reg y;
always @(enable or data)
if (enable)
y = data;
endmodule
```

Пример 18. Verilog-код, описывающий D-триггер-защелку с входом данных и входом разрешения записи

D-триггер-защелка с входом данных и асинхронным входом разрешения данных

В примерах 19 и 20 показано, как производится описание D-триггера-защелки с асинхронным входом разрешения данных (рис. 9).

 


Рис. 9. D-триггер-защелка с входом данных и асинхронным входом разрешения данных

VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity d_latch_e is
```

```
port (enable, gate, data : in std_logic;
      q : out std_logic);
end d_latch_e;
```

```
architecture behave of d_latch_e is
begin
process (enable, gate, data) begin
if (enable = '1') then
q <= data and gate;
end if;
end process;
end behave;
```

Пример 19. VHDL-код, описывающий D-триггер-защелку с входом данных и асинхронным входом разрешения данных

Verilog

```
module d_latch_e(enable, gate, data, q);
input enable, gate, data;
output q;
reg q;
always @ (enable or data or gate)
if (enable)
q = (data & gate);
endmodule
```

Пример 20. Verilog-код, описывающий D-триггер-защелку с входом данных и асинхронным входом разрешения данных

D-триггер-защелка с входом разрешения записи и асинхронным входом разрешения

В примерах 21 и 22 показано, как производится описание D-триггера-защелки с асинхронным входом разрешения (рис. 10).

 


Рис. 10. D-триггер-защелка с входом разрешения записи и асинхронным входом разрешения

VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity d_latch_en is
port (enable, gate, d : in std_logic;
      q : out std_logic);
end d_latch_en;
architecture behave of d_latch_en is
begin
process (enable, gate, d) begin
if ((enable and gate) = '1') then
q <= d;
end if;
end process;
end behave;
```

Пример 21. VHDL-код, описывающий D-триггер-защелку с входом разрешения записи и асинхронным входом разрешения

Verilog

```
module d_latch_en(enable, gate, d, q);
input enable, gate, d;
output q;
reg q;
always @ (enable or d or gate)
if (enable & gate)
q = d;
endmodule
```

Пример 22. Verilog-код, описывающий D-триггер-защелку с входом разрешения записи и асинхронным входом разрешения

D-триггер-защелка

с асинхронным входом сброса

В примерах 23 и 24 показано, как производится описание D-триггера-защелки с асинхронным входом сброса (рис. 11).

 


Рис. 11. D-триггер-защелка с асинхронным входом сброса

VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity d_latch_rst is
port (enable, data, reset : in std_logic;
      q : out std_logic);
end d_latch_rst;
architecture behave of d_latch_rst is
begin
process (enable, data, reset) begin
if (reset = '0') then
q <= '0';
elsif (enable = '1') then
q <= data;
end if;
end process;
end behave;
```

Пример 23. VHDL-код, описывающий D-триггер-защелку с асинхронным входом сброса

Verilog

```
module d_latch_rst (reset, enable, data, q);
input reset, enable, data;
output q;
reg q;
always @ (reset or enable or data)
if (~reset)
q = 1'b0;
else if (enable)
q = data;
endmodule
```

Пример 24. Verilog-код, описывающий D-триггер-защелку с асинхронным входом сброса

Приоритетный шифратор, использующий функцию If-Then-Else

Утверждения условного оператора **if-then-else** используются для того, чтобы по результату проверки условия выполнить последовательность утверждений. Каждое из условий утверждения условного оператора проверяется до тех пор, пока не будет найдено условие-«истина». Утверждения, связанные с таким условием, будут выполняться, а остальная часть утверждения будет игнорироваться. Утверждения условного оператора **if-then-else** должны использоваться в том случае, когда необходимо иметь приоритет при обработке сигналов. В примерах 25 и 26 сигнал **s** будет проверяться первым, и, следовательно, он будет иметь высший приоритет при обработке (рис. 12).

 


Рис. 12. Приоритетный шифратор, использующий функцию If-Then-Else

VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity my_if is
port (c, d, e, f : in std_logic;
      s : in std_logic_vector(1 downto 0);
      pout : out std_logic);
end my_if;

architecture my_arc of my_if is
begin
myif_pro: process (s, c, d, e, f) begin
if s = «00» then
pout <= c;
elsif s = «01» then
pout <= d;
elsif s = «10» then
pout <= e;
else pout <= f;
end if;
end process myif_pro;
end my_arc;
```

Пример 25. VHDL-код, описывающий приоритетный шифратор, использующий функцию If-Then-Else

Verilog

```
module IF_MUX (c, d, e, f, s, pout);
input c, d, e, f;
input [1:0]s;
output pout;
reg pout;
always @(c or d or e or f or s) begin
if (s == 2'b00)
pout = c;
else if (s == 2'b01)
pout = d;
else if (s == 2'b10)
pout = e;
else pout = f;
end
endmodule
```

Пример 26. Verilog-код, описывающий приоритетный шифратор, использующий функцию If-Then-Else

Мультиплексоры, использующие функцию Case

Оператор **case** подразумевает параллельное декодирование. Этот оператор используется для того, чтобы выбрать одно из нескольких альтернативных утверждений, основанных на значении условия. Условие будет проверяться в каждом из вариантов выбора в операторе **case** до тех пор, пока не будет найдено соответствие. Когда соответствие будет найдено, тогда будут выполнены утверждения, связанные с этим выбором. Оператор **case** должен включить все возможные значения для заданного условия или иметь выбор значения по умолчанию, которое выполняется, если ни одно из соответствий не выбрано. В следующих примерах показано выполнение мультиплексора, использующее опе-

ратор **case**. Инструментальные средства синтеза VHDL автоматически производят параллельное декодирование без приоритетов в операторах **case**.

Однако некоторые инструментальные средства Verilog могут выполнить схему с приоритетом, и, возможно, необходимо будет добавить директиву к используемому оператору **case**, чтобы гарантировать, что нет выполнения логики с приоритетом. Более подробную информацию об этом можно получить в описаниях на инструмент синтеза.

Мультиплексор 4:1

В примерах 27 и 28 приведено описание мультиплексора 4:1, использующее функцию **Case** (рис. 13).

 


Рис. 13. Мультиплексор 4:1, использующий Case

```
VHDL
--4:1 Multiplexor
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity mux is
port (C, D, E, F : in std_logic;
      S : in std_logic_vector(1 downto 0);
      mux_out : out std_logic);
end mux;

architecture my_mux of mux is
begin
mux1: process (S, C, D, E, F) begin
  case s is
    when «00» => muxout <= C;
    when «01» => muxout <= D;
    when «10» => muxout <= E;
    when others => muxout <= F;
  end case;
end process mux1;
end my_mux;
```

Пример 27. VHDL-код, описывающий мультиплексор 4:1, использующий Case

```
Verilog
//4:1 Multiplexor
module MUX (C, D, E, F, S, MUX_OUT);
input C, D, E, F;
input [1:0] S;
output MUX_OUT;
reg MUX_OUT;
always @(C or D or E or F or S)
begin
  case (S)
    2'b00 : MUX_OUT = C;
    2'b01 : MUX_OUT = D;
    2'b10 : MUX_OUT = E;
    default : MUX_OUT = F;
  endcase
end
endmodule
```

Пример 28. Verilog-код, описывающий мультиплексор 4:1, использующий Case

Мультиплексор, использующий функцию Case X

Пример 29, написанный на языке Verilog, показывает мультиплексор, в котором используется утверждение **Case X**. Но многие инструментальные средства синтеза VHDL и Verilog обычно не поддерживают уровень сигнала **X**.

```
Verilog
//8 bit 4:1 multiplexor with don't care X,
// 3:1 equivalent mux
module mux4 (a, b, c, sel, q);
input [7:0] a, b, c;
input [1:0] sel;
output [7:0] q;
reg [7:0] q;
always @ (sel or a or b or c)
caseX (sel)
  2'b00: q = a;
  2'b01: q = b;
  2'b1x: q = c;
  default: q = c;
endcase
endmodule
```

Пример 29. Verilog-код, описывающий мультиплексор, в котором используется Case X

Декодер (демультиплексор)

Декодеры применяются для того, чтобы декодировать данные. В примерах 30 и 31 показано использование декодера 3–8, имеющего вход разрешения **En**.

```
VHDL
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity decode is
port ( Ain : in std_logic_vector (2 downto 0);
      En : in std_logic;
      Yout : out std_logic_vector (7 downto 0));
end decode;

architecture decode_arch of decode is
begin
  process (Ain)
  begin
    if (En='0') then
      Yout <= (others => '0');
    else
      case Ain is
        when «000» => Yout <= «00000001»;
        when «001» => Yout <= «00000010»;
        when «010» => Yout <= «00000100»;
        when «011» => Yout <= «00001000»;
        when «100» => Yout <= «00010000»;
        when «101» => Yout <= «00100000»;
        when «110» => Yout <= «01000000»;
        when «111» => Yout <= «10000000»;
        when others => Yout <= «00000000»;
      end case;
    end if;
  end process;
end decode_arch;
```

Пример 30. VHDL-код, описывающий декодер 3–8 с входом разрешения En

```
Verilog
module decode (Ain, En, Yout);
input En;
input [2:0] Ain;
output [7:0] Yout;
reg [7:0] Yout;
always @ (En or Ain)
begin
  if (!En)
    Yout = 8'b0;
  end
```

```
else
  case (Ain)
    3'b000 : Yout = 8'b00000001;
    3'b001 : Yout = 8'b00000010;
    3'b010 : Yout = 8'b00000100;
    3'b011 : Yout = 8'b00001000;
    3'b100 : Yout = 8'b00010000;
    3'b101 : Yout = 8'b00100000;
    3'b110 : Yout = 8'b01000000;
    3'b111 : Yout = 8'b10000000;
    default : Yout = 8'b00000000;
  endcase
end
endmodule
```

Пример 31. Verilog-код, описывающий декодер 3–8 с входом разрешения En

Счетчики

Счетчики — это одни из наиболее применяемых в разработке цифровой аппаратуры узлов. Они считают число изменений сигналов на входе. Эти изменения происходят или в произвольные моменты времени, или в равные промежутки времени. Далее приведены примеры описания счетчиков с различными режимами работы. Компилятор, обрабатывая весь проект, произведет оптимизацию счетчика в соответствии с заданными ему критериями. Но необходимо помнить, что в том случае, если ваш счетчик находится в высокочастотной части проекта, где скорости обработки данных велики, будет лучше воспользоваться библиотекой функциональных узлов, предоставляемой фирмой — изготовителем кристаллов. Можно воспользоваться и визардом, входящим в состав программного инструмента, предоставляемого фирмой-изготовителем. Такой компонент будет оптимизирован и проверен под конкретную технологию и конкретные кристаллы. После того как сгенерированный компонент будет выполнен в виде файла, его можно скопировать в проект или подключить как дополнительный файл проекта. Следующие примеры показывают различные типы счетчиков.

Счетчик 8-bit Up Counter с входом разрешения счета и асинхронным сбросом

В примерах 32 и 33 показан счетчик 8-bit Up Counter с входом разрешения счета и асинхронным сбросом.

```
VHDL
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;

entity counter8 is
port (clk, en, rst : in std_logic;
      count : out std_logic_vector (7 downto 0));
end counter8;

architecture behav of counter8 is
signal cnt: std_logic_vector (7 downto 0);
begin
  process (clk, en, cnt, rst)
  begin
    if (rst = '0') then
      cnt <= (others => '0');
    elsif (clk'event and clk = '1') then
      if (en = '1') then
        cnt <= cnt + '1';
      end if;
    end if;
  end process;
```

```
end process;
  count <= cnt;
end behav;
```

Пример 32. VHDL-код, описывающий счетчик 8-bit Up Counter с входом разрешения счета и асинхронным сбросом

Verilog

```
module count_en (en, clock, reset, out);
  parameter Width = 8;
  input clock, reset, en;
  output [Width-1:0] out;
  reg [Width-1:0] out;
always @(posedge clock or negedge reset)
  if (!reset)
    out = 8'b0;
  else if (en)
    out = out + 1;
endmodule
```

Пример 33. Verilog-код, описывающий счетчик 8-bit Up Counter с входом разрешения счета и асинхронным сбросом

Счетчик 8-bit Up Counter с входом параллельной загрузки и входом асинхронного сброса

В примерах 34 и 35 показан счетчик 8-bit Up Counter с входом параллельной загрузки и с входом асинхронного сброса.

VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;

entity counter is
  port (clk, reset, load : in std_logic;
        data : in std_logic_vector (7 downto 0);
        count : out std_logic_vector (7 downto 0));
end counter;

architecture behave of counter is
  signal count_i : std_logic_vector (7 downto 0);
begin
  process (clk, reset)
  begin
    if (reset = '0') then
      count_i <= (others => '0');
    elsif (clk'event and clk = '1') then
      if load = '1' then
        count_i <= data;
      else
        count_i <= count_i + '1';
      end if;
    end if;
  end process;
  count <= count_i;
end behave;
```

Пример 34. VHDL-код, описывающий счетчик 8-bit Up Counter с входом параллельной загрузки и входом асинхронного сброса

Verilog

```
module count_load (out, data, load, clk, reset);
  parameter Width = 8;
  input load, clk, reset;
  input [Width-1:0] data;
  output [Width-1:0] out;
  reg [Width-1:0] out;
always @(posedge clk or negedge reset)
  if (!reset)
    out = 8'b0;
  else if (load)
    out = data;
  else
    out = out + 1;
endmodule
```

Пример 35. Verilog-код, описывающий счетчик 8-bit Up Counter с входом параллельной загрузки и входом асинхронного сброса

Счетчик 8-bit Up Counter с входом параллельной загрузки, разрешения счета с входом асинхронного сброса и выходом окончания счета при достижении состояния «все единицы»

В примере 36 показан счетчик 8-bit Up Counter с входом параллельной загрузки, разрешения счета с входом асинхронного сброса и выходом окончания счета при достижении состояния «все единицы».

Verilog

```
module count_load (out, cout, data, load, clk, en, reset);
  parameter Width = 8;
  input load, clk, en, reset;
  input [Width-1:0] data;
  output cout; // carry out
  output [Width-1:0] out;
  reg [Width-1:0] out;

always @(posedge clk or negedge reset)
  if (!reset)
    out = 8'b0;
  else if (load)
    out = data;
  else if (en)
    out = out + 1;
  // cout=1 when all out bits equal 1
  assign cout = &out;
endmodule
```

Пример 36. Verilog-код, описывающий счетчик 8-bit Up Counter с входом параллельной загрузки, разрешения счета с входом асинхронного сброса и выходом окончания счета при достижении состояния «все единицы»

Счетчик n-bit Up Counter с входом параллельной загрузки, разрешения счета с входом асинхронного сброса

В примерах 37 и 38 показан счетчик n-bit Up Counter с входом параллельной загрузки, разрешения счета с входом асинхронного сброса.

VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;

entity counter is
  generic (width : integer := n);
  port (data : in std_logic_vector (width-1 downto 0);
        load, en, clk, rst : in std_logic;
        q : out std_logic_vector (width-1 downto 0));
end counter;

architecture behave of counter is
  signal count : std_logic_vector (width-1 downto 0);
begin
  process (clk, rst)
  begin
    if rst = '1' then
      count <= (others => '0');
    elsif (clk'event and clk = '1') then
      if load = '1' then
        count <= data;
      elsif en = '1' then
        count <= count + '1';
      end if;
    end if;
  end process;
  q <= count;
end behave;
```

Пример 37. VHDL-код, описывающий счетчик n-bit Up Counter с входом параллельной загрузки, разрешения счета и входом асинхронного сброса

Verilog

```
module count_load (out, data, load, clk, reset);
  parameter Width = 8;
  input load, clk, reset;
  input [Width-1:0] data;
  output [Width-1:0] out;

reg [Width-1:0] out;

always @(posedge clk or negedge reset)
  if (!reset)
    out = 8'b0;
  else if (load)
    out = data;
  else
    out = out + 1;
endmodule
```

Пример 38. Verilog-код, описывающий счетчик n-bit Up Counter с входом параллельной загрузки, разрешения счета и входом асинхронного сброса

Арифметические операторы

В примерах 39 и 40 приводятся арифметические операторы: сложение, вычитание, умножение и деление. Программные инструменты, применяемые для синтеза, позволяют оптимизировать использование данных операторов для применяемой элементной базы.

VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;

entity arithmetic is
  port (A, B : in std_logic_vector (3 downto 0);
        Q1 : out std_logic_vector (4 downto 0);
        Q2, Q3 : out std_logic_vector (3 downto 0);
        Q4 : out std_logic_vector (7 downto 0));
end arithmetic;

architecture behave of arithmetic is
begin
  process (A, B)
  begin
    Q1 <= ('0' & A) + ('0' & B); --addition
    Q2 <= A - B; --subtraction
    Q3 <= A / B; --division
    Q4 <= A * B; --multiplication
  end process;
end behave;
```

Пример 39. VHDL-код, описывающий арифметические операторы

Если операнды умножения и деления представляют собой числа, равные степени двух, то в проекте такое умножение и деление может быть заменено соответствующими сдвигами на регистрах. Сдвиговые регистры обеспечивают выполнение проекта с большим выигрышем по скорости выполнения вычислительных операций, и они занимают очень мало ресурсов. Например, операция:

```
Q <= C/16 + C*4;
```

может быть представлена как:

```
Q <= shr (C, «10») + shl (C, «10»);
```

или на VHDL вот так:

```
Q <= «0000» & C (8 downto 4) + C (6 downto 0) & «00»;
```

Функции “shr” и “shl” находятся в библиотеке IEEE.std_logic_arith.all.

Рассмотрим тот же случай:

```
Q = C/16 + C*4;
```

в Verilog эта операция будет выглядеть следующим образом:

```
Q = {4b'0000 C[8:4]} + {C[6:0], 2b'00};
```

Verilog

```
module arithmetic (A, B, Q1, Q2, Q3, Q4);
  input [3:0] A, B;
  output [4:0] Q1;
  output [3:0] Q2, Q3;
  output [7:0] Q4;
  reg [4:0] Q1;
  reg [3:0] Q2, Q3;
  reg [7:0] Q4;
always @ (A or B)
  begin
    Q1 = A + B; //addition
    Q2 = A - B; //subtraction
    Q3 = A / 2; //division
    Q4 = A * B; //multiplication
  end
endmodule
```

Пример 40. Verilog-код, описывающий арифметические операторы

Операторы соотношения (Relational Operators)

Операторы соотношения выполняют действия над операндами, выдавая значение **true** или **false** в зависимости от того, равны или не равны, больше или меньше операнды друг относительно друга или нет. Примеры 41 и 42 показывают применение операторов соотношения. Программные инструменты, применяемые для синтеза, позволяют оптимизировать использование данных операторов для применяемой элементной базы.

VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;

entity relational is
  port (A, B : in std_logic_vector(3 downto 0);
        Q1, Q2, Q3, Q4 : out std_logic);
end relational;
architecture behav of relational is
  begin
  process (A, B)
  begin
    -- Q1 <= A > B; -- greater than
    -- Q2 <= A < B; -- less than
    -- Q3 <= A >= B; -- greater than equal to

    if (A <= B) then -- less than equal to
      Q4 <= '1';
    else
      Q4 <= '0';
    end if;
  end process;
end behav;
```

Пример 41. VHDL-код, описывающий операторы соотношения

Verilog

```
module relational (A, B, Q1, Q2, Q3, Q4);
  input [3:0] A, B;
  output Q1, Q2, Q3, Q4;
  reg Q1, Q2, Q3, Q4;

always @ (A or B)
  begin
    // Q1 = A > B; //greater than
    // Q2 = A < B; //less than
    // Q3 = A >= B; //greater than equal to
    if (A <= B) //less than equal to
      Q4 = 1;
    else
      Q4 = 0;
    end
  end
endmodule
```

Пример 42. Verilog-код, описывающий операторы соотношения

Операторы равенства и неравенства (Equality Operator)

Операторы равенства и операторы неравенства выполняют действия над операндами, выдавая значение **true** или **false** в зависимости от того, равны ли операнды друг другу или нет. Примеры 43 и 44 показывают применение операторов равенства.

VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity equality is
  port (
    A : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
    B : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
    Q1 : out STD_LOGIC;
    Q2 : out STD_LOGIC
  );
end equality;

architecture equality_arch of equality is
  begin
  process (A, B)
  begin
    Q1 <= A = B; -- equality
    if (A /= B) then -- inequality
      Q2 <= '1';
    else
      Q2 <= '0';
    end if;
  end process;
end equality_arch;
```

Или можно сделать вот так:

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity equality is
  port (
    A : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
    B : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
    Q1 : out STD_LOGIC;
    Q2 : out STD_LOGIC
  );
end equality;

architecture equality_arch of equality is
  begin
    Q1 <= '1' when A = B else '0'; -- equality
    Q2 <= '1' when A /= B else '0'; -- inequality
  end equality_arch;
```

Пример 43. VHDL-код, описывающий операторы равенства и неравенства

Verilog

```
module equality (A, B, Q1, Q2);
  input [3:0] A;
  input [3:0] B;
```

```
output Q1;
output Q2;
reg Q1, Q2;
always @ (A or B)
  begin
    Q1 = A == B; //equality
    if (A != B) //inequality
      Q2 = 1;
    else
      Q2 = 0;
    end
endmodule
```

Пример 44. Verilog-код, описывающий операторы равенства и неравенства

Операторы сдвига (Shift Operators)

Операторы сдвига сдвигают данные влево или вправо на то число битов, которое указано в операторе. В примерах 45 и 46 показано применение этого оператора.

VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;

entity shift is
  port (data : in std_logic_vector(3 downto 0);
        q1, q2 : out std_logic_vector(3 downto 0));
end shift;

architecture rtl of shift is
  begin
  process (data)
  begin
    q1 <= shl (data, «10»); -- logical shift left
    q2 <= shr (data, «10»); --logical shift right
  end process;
end rtl;

Или можно сделать вот так:

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity shift is
  port (data : in std_logic_vector(3 downto 0);
        q1, q2 : out std_logic_vector(3 downto 0));
end shift;

architecture rtl of shift is
  begin
  process (data)
  begin
    q1 <= data(1 downto 0) & «10»; -- logical shift left
    q2 <= «10» & data(3 downto 2); --logical shift right
  end process;
end rtl;
```

Пример 45. VHDL-код, описывающий операторы сдвига

Verilog

```
module shift (data, q1, q2);
  input [3:0] data;
  output [3:0] q1, q2;
  parameter B = 2;
  reg [3:0] q1, q2;

always @ (data)
  begin
    q1 = data << B; // logical shift left
    q2 = data >> B; //logical shift right
  end
endmodule
```

Пример 46. Verilog-код, описывающий операторы сдвига

Автоматы состояний

Конечный автомат (finite state machine, FSM) — это тип последовательной схемы, ко-

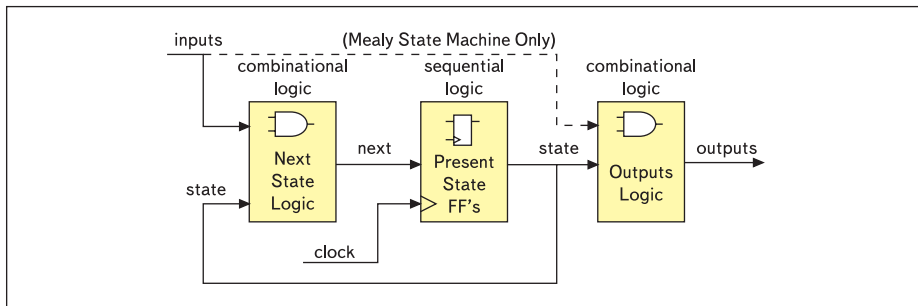


Рис. 14. FSM Мура и Мили

торая спроектирована так, что она имеет набор определенных конечных состояний, и автомат проходит через эти состояния предопределенным последовательным способом. Есть два типа FSM — Мили (Mealy) и Мура (Moore). FSM Мили имеет выходы, которые являются функцией текущего состояния и входов. FSM Мура имеет выходы, которые являются функцией только текущего состояния. FSM состоит из трех частей:

1. Регистр текущего состояния для последовательных переходов — это регистр, имеющий разрядность в n -bit и состоящий из триггеров (объявляются как вектор), синхронизирующихся одним для всех триггеров сигналом синхрос частоты. Вектор состояний, имеющий разрядность в n -bit, имеет 2^n возможных значений. Зачастую не все из 2^n состояний необходимы для работы автомата, поэтому он должен быть спроектирован таким образом, чтобы в течение нормальной работы автомат не попал в неиспользованные состояния. Альтернативно, FSM с m -состояниями потребует регистр с разрядностью, по крайней мере, $\log_2(m)$.
2. Комбинационная логика для следующего состояния. В каждый момент времени FSM может находиться только в одном состоянии, и каждый активный фронт синхрос частоты заставляет его изменяться от его текущего до следующего состояния так, как определено логической частью схемы. Следующее состояние определяется как функция входов FSM и его текущего состояния.
3. Комбинационная логика для выходов. Для FSM Мура выходы — это функция текущего состояния. Для FSM Мили выходы — это функция текущего состояния и первичных входов FSM. Кроме того, в FSM Мура есть возможность получить сигналы выходов не из текущего состояния, а из следующего состояния, для того чтобы уменьшить время распространения сигнала от фронта синхронизации до выхода. FSM Мура и Мили показаны на рис. 14.

Сигнал сброс используется для того, чтобы гарантировать отказоустойчивое поведение. Он гарантирует, что FSM всегда инициализируется в известное достоверное состояние перед первым активным фронтом синхрос частоты, после чего и начинается нор-

мальная работа автомата. Если сигнал сброса не использовать, то невозможно предсказать начальное значение триггеров регистра состояний в течение включения питания FPGA. Они могут произвольно встать в одно из незакодированных состояний и находиться там неопределенно долго. Сброс должен быть описан как одно из состояний в описании FSM.

Асинхронный сброс будет предпочтительнее синхронного сброса, потому что асинхронный сброс не требует декодирующей логики и не должен быть описан в неиспользуемых состояниях автомата.

Автомат состояний может быть выполнен в двух вариантах. В одном из вариантов схема содержит регистр состояний, имеющий разрядность $\log_2(m)$ и выходную декодирующую логику. В другом варианте разрядность регистра состояний выбирается равной числу состояний, при этом выходная логика не используется. Такое выполнение называется “one hot”. Поскольку в структуре FPGA имеется достаточно много триггеров и регистров, то при выполнении программным инструментом синтеза конечного автомата по способу “one hot” можно получить оптимальные результаты по использованию площади кристалла (area) и производительности.

Автомат Мили

В примерах 47 и 48 представлен автомат Мили для диаграммы состояний, показанной на рис. 15.

 


Рис. 15. Диаграмма переходов автомата Мили

```
VHDL
-- Example of a 5-state Mealy FSM
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity mealy is
port (clock, reset : in std_logic;
      data_out : out std_logic;
      data_in : in std_logic_vector (1 downto 0));
end mealy;
architecture behave of mealy is
type state_values is (st0, st1, st2, st3, st4);
signal pres_state, next_state: state_values;
begin
-- FSM register
statereg: process (clock, reset)
begin
if (reset = '0') then
pres_state <= st0;
elsif (clock'event and clock = '1') then
pres_state <= next_state;
end if;
end process statereg;

-- FSM combinational block
fsm: process (pres_state, data_in)
begin
case pres_state is
when st0 =>
case data_in is
when «00» => next_state <= st0;
when «01» => next_state <= st4;
when «10» => next_state <= st1;
when «11» => next_state <= st2;
when others => next_state <= (others <= 'x');
end case;
when st1 =>
case data_in is
when «00» => next_state <= st0;
when «10» => next_state <= st2;
when others => next_state <= st1;
end case;
when st2 =>
case data_in is
when «00» => next_state <= st1;
when «01» => next_state <= st1;
when «10» => next_state <= st3;
when «11» => next_state <= st3;
when others => next_state <= (others <= 'x');
end case;
when st3 =>
case data_in is
when «01» => next_state <= st4;
when «11» => next_state <= st4;
when others => next_state <= st3;
end case;
when st4 =>
case data_in is
when «11» => next_state <= st4;
when others => next_state <= st0;
end case;
when others => next_state <= st0;
end case;
end process fsm;

-- Mealy output definition using pres_state w/ data_in
outputs: process (pres_state, data_in)
begin
case pres_state is
when st0 =>
case data_in is
when «00» => data_out <= '0';
when others => data_out <= '1';
end case;
when st1 => data_out <= '0';
when st2 =>
case data_in is
when «00» => data_out <= '0';
when «01» => data_out <= '0';
when others => data_out <= '1';
end case;
when st3 => data_out <= '1';
when st4 =>
case data_in is
when «10» => data_out <= '1';
when «11» => data_out <= '1';
when others => data_out <= '0';
end case;
when others => data_out <= '0';
end case;
end process outputs;
end behave;
```

Пример 47. VHDL-код, описывающий автомат Мили

Verilog

```
// Example of a 5-state Mealy FSM
module mealy (data_in, data_out, reset, clock);
output data_out;
input [1:0] data_in;
input reset, clock;
reg data_out;
reg [2:0] pres_state, next_state;
parameter st0=3'd0, st1=3'd1, st2=3'd2, st3=3'd3, st4=3'd4;

// FSM register
always @(posedge clock or negedge reset)
begin: statereg
if (!reset)// asynchronous reset
pres_state = st0;
else
pres_state = next_state;
end // statereg

// FSM combinational block
always @(pres_state or data_in)
begin: fsm
case (pres_state)
st0: case (data_in)
2'b00: next_state=st0;
2'b01: next_state=st4;
2'b10: next_state=st1;
2'b11: next_state=st2;
endcase
st1: case (data_in)
2'b00: next_state=st0;
2'b10: next_state=st2;
default: next_state=st1;
endcase
st2: case (data_in)
2'b0x: next_state=st1;
2'b1x: next_state=st3;
endcase
st3: case (data_in)
2'bx1: next_state=st4;
default: next_state=st3;
endcase
st4: case (data_in)
2'b11: next_state=st4;
default: next_state=st0;
endcase
default: next_state=st0;
endcase
end // fsm

// Mealy output definition using pres_state w/ data_in
always @(data_in or pres_state)
begin: outputs
case (pres_state)
st0: case (data_in)
2'b00: data_out=1'b0;
default: data_out=1'b1;
endcase
st1: data_out=1'b0;
st2: case (data_in)
2'b0x: data_out=1'b0;
default: data_out=1'b1;
endcase
st3: data_out=1'b1;
st4: case (data_in)
2'b1x: data_out=1'b1;
default: data_out=1'b0;
endcase
default: data_out=1'b0;
endcase
end // outputs

endmodule
```

Пример 48. Verilog-код, описывающий автомат Мили

Автомат Мура

В примерах 49 и 50 показан статический автомат Мура.

VHDL

```
-- Example of a 5-state Moore FSM
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity moore is
port (clock, reset : in std_logic;
data_out : out std_logic;
data_in : in std_logic_vector (1 downto 0));
end moore;

architecture behave of moore is
type state_values is (st0, st1, st2, st3, st4);
signal pres_state, next_state: state_values;
```

```
begin
-- FSM register
statereg: process (clock, reset)
begin
if (reset = '0') then
pres_state <= st0;
elsif (clock = '1' and clock'event) then
pres_state <= next_state;
end if;
end process statereg;

-- FSM combinational block
fsm: process (pres_state, data_in)
begin
case pres_state is
when st0 =>
case data_in is
when «00» => next_state <= st0;
when «01» => next_state <= st4;
when «10» => next_state <= st1;
when «11» => next_state <= st2;
when others => next_state <= (others <= 'x');
end case;
when st1 =>
case data_in is
when «00» => next_state <= st0;
when «01» => next_state <= st1;
when «10» => next_state <= st2;
when others => next_state <= st1;
end case;
when st2 =>
case data_in is
when «00» => next_state <= st1;
when «01» => next_state <= st1;
when «10» => next_state <= st3;
when «11» => next_state <= st3;
when others => next_state <= (others <= 'x');
end case;
when st3 =>
case data_in is
when «01» => next_state <= st4;
when «11» => next_state <= st4;
when others => next_state <= st3;
end case;
when st4 =>
case data_in is
when «11» => next_state <= st4;
when others => next_state <= st0;
end case;
when others => next_state <= st0;
end case;
end process fsm;

-- Moore output definition using pres_state only
outputs: process (pres_state)
begin
case pres_state is
when st0 => data_out <= '1';
when st1 => data_out <= '0';
when st2 => data_out <= '1';
when st3 => data_out <= '0';
when st4 => data_out <= '1';
when others => data_out <= '1';
end case;
end process outputs;

end behave;
```

Пример 49. VHDL-код, описывающий автомат Мура

Verilog

```
// Example of a 5-state Moore FSM
module moore (data_in, data_out, reset, clock);
output data_out;
input [1:0] data_in;
input reset, clock;
reg data_out;
reg [2:0] pres_state, next_state;
parameter st0=3'd0, st1=3'd1, st2=3'd2, st3=3'd3, st4=3'd4;

//FSM register
always @(posedge clock or negedge reset)
begin: statereg
if (!reset)
pres_state = st0;
else
pres_state = next_state;
end // statereg

// FSM combinational block
always @(pres_state or data_in)
begin: fsm
case (pres_state)
st0: case (data_in)
2'b00: next_state=st0;
2'b01: next_state=st4;
2'b10: next_state=st1;
2'b11: next_state=st2;
```

```
2'b11: next_state=st2;
endcase
st1: case (data_in)
2'b00: next_state=st0;
2'b10: next_state=st2;
default: next_state=st1;
endcase
st2: case (data_in)
2'b0x: next_state=st1;
2'b1x: next_state=st3;
endcase
st3: case (data_in)
2'bx1: next_state=st4;
default: next_state=st3;
endcase
st4: case (data_in)
2'b11: next_state=st4;
default: next_state=st0;
endcase
default: next_state=st0;
endcase
end // fsm

// Moore output definition using pres_state only
always @(pres_state)
begin: outputs
case (pres_state)
st0: data_out=1'b1;
st1: data_out=1'b0;
st2: data_out=1'b1;
st3: data_out=1'b0;
st4: data_out=1'b1;
default: data_out=1'b0;
endcase
end // outputs
endmodule // Moore
```

Пример 50. Verilog-код, описывающий автомат Мура

Буферы входов/выходов
(Input/Output Buffers)

В проектах можно использовать буферы входа/выхода. Приведенные далее примеры показывают, как устанавливать в проект буферы. Их устанавливают в проект верхнего уровня.

Трехстабильные буферы

Буфер с третьим состоянием (рис. 16) может работать как выход с возможностью перехода в состояние с высоким импедансом. В примерах 51 и 52 показано, как устанавливать в проект буфер с третьим состоянием.

 


Рис. 16. Буфер с трехстабильным выходом

VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity tristate is
port (e, a : in std_logic;
y : out std_logic);
end tristate;

architecture tri of tristate is
begin
process (e, a)
begin
if e = '1' then
y <= a;
else
```

```

y <= 'Z';
end if;
end process;
end tri;

```

Или можно сделать вот так:

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity tristate is
port (e, a : in std_logic;
      y : out std_logic);
end tristate;

architecture tri of tristate is
begin
Y <= a when (e = '1') else 'Z';
end tri;

```

Пример 51. VHDL-код, описывающий буфер с трехстабильным выходом

```

Verilog

module TRISTATE (e, a, y);
input a, e;
output y;
reg y;
always @ (e or a) begin
if (e)
y = a;
else
y = 1'bz;
end
endmodule

```

Или можно сделать вот так:

```

module TRISTATE (e, a, y);
input a, e;
output y;

assign y = e ? a : 1'bZ;
endmodule

```

Пример 52. Verilog-код, описывающий буфер с трехстабильным выходом

Установка компонента в проекте показана в примерах 53 и 54.

```

VHDL

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity tristate is
port (e, a : in std_logic;
      y : out std_logic);
end tristate;

architecture tri of tristate is
component TRIBUFF
port (D, E : in std_logic;
      PAD : out std_logic);
end component;

begin
U1: TRIBUFF port map (D => a,
                    E => e,
                    PAD => y);
end tri;

```

Пример 53. VHDL-код, описывающий установку в проекте буфера с трехстабильным выходом

```

Verilog

module TRISTATE (e, a, y);
input a, e;
output y;
TRIBUFF U1 (.D(a), .E(e), .PAD(y));
endmodule

```

Пример 54. Verilog-код, описывающий установку в проекте буфера с трехстабильным выходом

Двунаправленные буферы

Двунаправленный буфер (рис. 17) может работать как вход или как выход с возможностью перехода в состояние с высоким импедансом. В примерах 55 и 56 показано, как устанавливать в проект двунаправленные буферы.

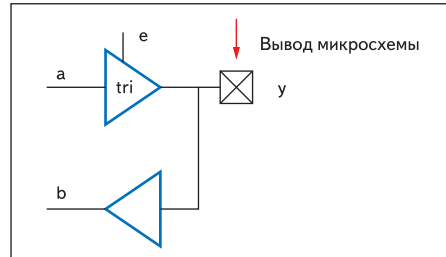


Рис. 17. Двунаправленный буфер

```

VHDL

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity bidir is
port (y : inout std_logic;
      e, a : in std_logic;
      b : out std_logic);
end bidir;

architecture bi of bidir is
begin
process (e, a)
begin
case e is
when '1' => y <= a;
when '0' => y <= 'Z';
when others => y <= 'X';
end case;
end process;
b <= y;
end bi;

```

Пример 55. VHDL-код, описывающий двунаправленный буфер

```

Verilog

module bidir (e, y, a, b);
input a, e;
inout y;
output b;
reg y_int;
wire y, b;
always @ (a or e)
begin
if (e == 1'b1)
y_int <= a;
else
y_int <= 1'bz;
end
assign y = y_int;
assign b = y;
endmodule

```

Пример 56. Verilog-код, описывающий двунаправленный буфер

Установка компонента в проекте показана в примерах 57 и 58.

```

VHDL

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity bidir is
port (y : inout std_logic;
      e, a : in std_logic;
      b : out std_logic);
end bidir;

architecture bi of bidir is
component BIBUF
port (D, E : in std_logic;

```

```

Y : out std_logic;
PAD : inout std_logic);
end component;

begin
U1: BIBUF port map
(D => a,
E => e,
Y => b,
PAD => y);
end bi;

```

Пример 57. VHDL-код, описывающий установку в проекте двунаправленного буфера

```

Verilog

module bidir (e, y, a, b);
input a, e;
inout y;
output b;
BIBUF U1 (.PAD(y), .D(a), .E(e), .Y(b));
endmodule

```

Пример 58. Verilog-код, описывающий установку в проекте двунаправленного буфера

Параметры (Generics and Parameters)

Параметры **generic** и **parameter** используются для того, чтобы определить компонент с переменными исполнениями. Это позволяет выполнять параметризованные компоненты, у которых разрядность и определенный набор признаков можно задавать при установке этих компонентов в проект. В примерах 59 и 61 показано, как использовать параметры **generic** и **parameter**, описывая сумматор. А также то, как этот сумматор можно установить в проект, используя переменные значения параметров для разрядности.

```

VHDL

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;

entity adder is
generic (WIDTH : integer := 8);
port (A, B : in UNSIGNED(WIDTH-1 downto 0);
      CIN : in std_logic;
      COUT : out std_logic;
      Y : out UNSIGNED(WIDTH-1 downto 0));
end adder;

architecture rtl of adder is
begin
process (A,B,CIN)
variable TEMP_A,TEMP_B,TEMP_Y:UNSIGNED(A'length
downto 0);
begin
TEMP_A := '0' & A;
TEMP_B := '0' & B;
TEMP_Y := TEMP_A + TEMP_B + CIN;
Y <= TEMP_Y (A'length-1 downto 0);
COUT <= TEMP_Y (A'length);
end process;
end rtl;

```

Пример 59. VHDL-код, описывающий сумматор с использованием параметра generic

Параметр “Width” определяет разрядность сумматора. Вот как выглядит установка 16-разрядного сумматора в проекте (пример 60).

```

U1: adder generic map (16) port map (A_A,B_A, CIN_A, COUT_A,Y_A);

Пример 60. VHDL-код, описывающий установку 16-разрядного сумматора в проекте

```

Verilog

```
module adder (cout, sum, a, b, cin);
  parameter Size = 8;
  output cout;
  output [Size-1:0] sum;
  input cin;
  input [Size-1:0] a, b;

  assign {cout, sum} = a + b + cin;
endmodule
```

Пример 61. Verilog-код, описывающий сумматор с использованием параметра `parameter`

Параметр “Size” определяет разрядность сумматора. Вот как выглядит установка 16-разрядного сумматора в проекте (пример 62).

```
adder #(16) adder16(cout_A, sum_A, a_A, b_A, cin_A);
```

Пример 62. Verilog-код, описывающий установку 16-разрядного сумматора в проекте

В следующем разделе мы обсудим вопросы по написанию кода, зависящего от аппаратной платформы. ■

Литература

1. Actel HDL CodingStyle Guide. <http://www.actel.com>
2. Predicting the output of Finite State Machines. Application Note. Mentor Graphics, 1986–2006.
3. Golson S. State Machine Design Techniques for Verilog and VHDL. Trilobyte Systems // Synopsys Journal of High-Level Design. September 1994.