

24-разрядные АЦП от ANALOG DEVICES –

**законченные системы
аналого-цифрового
преобразования для
низкочастотных измерений**

Появление специализированных интегральных микросхем и снижение энергопотребления традиционных — таких как операционные усилители, микроконтроллеры, аналого-цифровые преобразователи и т. д. — привело к лавинообразному росту радиоэлектронных устройств, имеющих автономное питание.

Владимир Осипчук

compitech@mtu-net.ru

В немалой степени этому также способствовали широкое внедрение так называемых «трехвольтовых» микросхем (то есть таких, параметры которых нормированы для питающих напряжений в диапазоне 2,7...3,6 В), и DC-DC преобразователей, позволяющих получить стабилизированное 3- или 5-вольтовое питающее напряжение из нестабильного, снимаемого с 1-2 батареек.

Особую группу из вышеупомянутых радиоэлектронных устройств составляют измерительные приборы. От чисто цифровых, таких как калькулятор, их отличает наличие датчика, преобразующего измеряемый параметр в электрический сигнал, и АЦП, а также усилителя. Редкий измерительный прибор может обойтись без последнего, поскольку в большинстве случаев амплитуда преобразованного сигнала составляет милли-, микро- или нановольты. Да и датчики с токовым выходом требуют преобразователь ток-напряжение, который чаще всего выполняется на основе все того же усилителя.

Современные операционные усилители по своим точностным параметрам далеко ушли от своих предшественников, незабвенных uA709 и LM102, известных нам как 140УД1 и 153УД2. Однако избежать зависимости сигнала на выходе ОУ от питающего напряжения и от разбаланса «плюсового» и «минусового» питания создателям современных ОУ так до сих пор и не удалось. В связи с этим во многих приборах узел питания является чуть ли не самым сложным. Особенно ярко это проявляется в изделиях, созданных на основе микроконтроллеров с интегрированными ЦАП, АЦП, источником опорного напряжения И.С.П. — весь прибор может быть выполнен на основе всего 5–6 микросхем, две-три из которых формируют требуемые питающие напряжения. Да и тепловые потери на каком-нибудь последовательном ста-

билизаторе напряжения могут составлять чуть ли не половину от всей потребляемой устройством энергии.

В свете сказанного очевидна необходимость в решениях, позволяющих оптимизировать схемотехнику подобных устройств. Одним из них может являться использование микросхем AD7711-AD7714, а также AD7730 и AD7731, производимых фирмой Analog Devices.

ОСОБЕННОСТИ МИКРОСХЕМ

По своему функциональному назначению эти микросхемы принадлежат к аналого-цифровым преобразователям, хотя правильнее их считать даже не чипами, а практически законченными системами аналого-цифрового преобразования для низкочастотных измерений. Они принимают низкоуровневые сигналы непосредственно от датчиков и выдают в последовательном формате цифровое слово — результат преобразования. Использованный сигма-дельта метод преобразования позволяет достичь разрешения до 24(!) разрядов. Точность преобразования достигает 0,0015 %, среднеквадратическое значение приведенного ко входу шума в лучшем случае может быть не выше 140 нВ. Ошибки на концах шкалы и эффекты температурного дрейфа устраняются внутренней автокалибровкой, корректирующей «нуль» и коэффициент усиления внутреннего усилителя. Сигнал от источника поступает на входной каскад с программируемым усилением, построенный на основе аналогового модулятора. Выходной сигнал модулятора обрабатывается внутренним цифровым фильтром. Первая частота режекции последнего программируется путем занесения кодов в соответствующие внутренние управляющие регистры микросхемы, что позволяет программным путем регулировать граничную частоту фильтра и время установления.

РАБОТА AD7714

Краткое описание выводов

Из ранних микросхем (AD7711-AD7714) наиболее сложной внутренней структурой (и, как следствие этого, более развитыми функциональными возможностями) отличается AD7714, в связи с чем мы рассмотрим ее чуть более подробно. Она имеет три независимых дифференциальных входа. Однако если все измеряемые сигналы изменяются относительно общего провода, то она может вести измерения по пяти каналам (один из входов, AIN6, соединен с общим проводом, а пять остальных, AIN1-AIN5 — с незаземленными концами соответствующих источников сигнала). AD7714 не содержит внутреннего источника опорного напряжения — оно должно вырабатываться в вашем устройстве. Микросхема имеет раздельные цепи питания внутренних аналоговой и цифровой частей, но на практике чаще всего объединяют не только аналоговую и цифровую «земли», но и оба питания (см. рис. 1).

Для связи с микроконтроллером (МК) AD7714 имеет входы SCLK, DIN и выход DOUT — по первому контроллер передает сигнал, фронт или спад которого записывает в микросхему бит, установленный им на DIN, или выводит при чтении очередной бит на DOUT. Вход CS служит, как

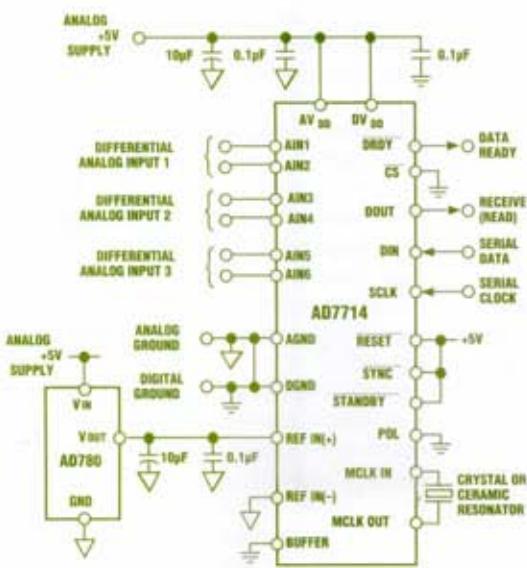


Рис. 1

по желанию разработчика могут быть программно переконфигурированы в большее количество (до пяти) псевдодифференциальных. Некоторые из микросхем снабжены встроенным источником опорного напряжения, а также генератором стабильного тока, необходимым для работы с резистивными датчиками. Таким образом, использование AD7711-AD7714, AD7730, AD7731 может позволить обойтись без громоздких схем предварительного усиления сигнала и формирователей питания для них. В итоге упрощается конструкция изделия, снижается себестоимость комплектующих, сокращается время настройки электронной схемы (что опять-таки удешевляет изделие), повышается его надежность — словом ваше изделие приобретет

функции автокалибровки, системной калибровки и фоновой калибровки; допускается считывание и модификация внутренних

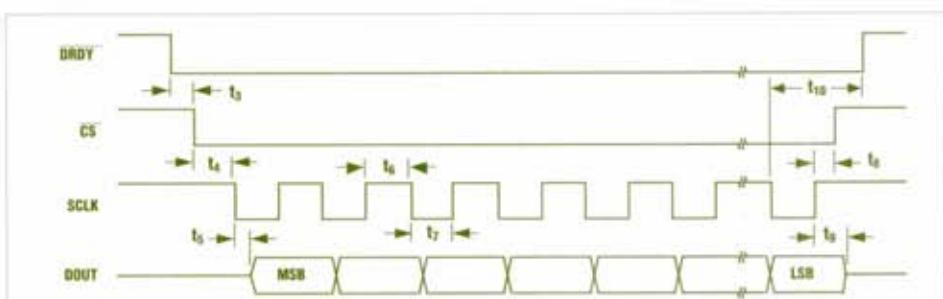


Рис. 2

Таблица 1

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0/DRDY	RS2	RS1	RS0	R/W	CH2	CH1	CH0

Примечания:

1. При записи бит 7 должен быть установлен в 0, при чтении он дает состояние вывода DRDY.

2. R/W установлен в 0 — будет операция записи в регистр, в 1 — чтения из регистра.

Таблица 2

RS2	RS1	RS0	Регистр	[разрядность, бит]
0	0	0	Регистр обмена (8)	
0	0	1	Регистр режима (8)	
0	1	0	Верхний регистр фильтра (8)	
0	1	1	Нижний регистр фильтра (8)	
1	0	0	Тестовый регистр (8)	
1	0	1	Регистр данных (16 или 24)	
1	1	0	Регистр калибровки нуля шкалы (16)	
1	1	1	Регистр калибровки полной шкалы (16)	

Таблица 3

CH2	CH1	CH0	AIN(+)	AIN(-)	Тип	Пара калибровочных регистров
0	0	0	AIN1	AIN6	Псевдодифференциальный	Регистровая пара 0
0	0	1	AIN2	AIN6	Псевдодифференциальный	Регистровая пара 1
0	1	0	AIN3	AIN6	Псевдодифференциальный	Регистровая пара 2
0	1	1	AIN4	AIN6	Псевдодифференциальный	Регистровая пара 2
1	0	0	AIN1	AIN2	Полностью дифференциальный	Регистровая пара 0
1	0	1	AIN3	AIN4	Полностью дифференциальный	Регистровая пара 1
1	1	0	AIN5	AIN6	Полностью дифференциальный	Регистровая пара 2
1	1	1	AIN6	AIN6	Тестовый режим	Регистровая пара 2

калибровочных регистров. Необходимо отметить, что внутренняя разрядность AD7711-AD7714, AD7730, AD7731 — 33 бита, хотя результат преобразования передается в микроконтроллер в 24- или 16-битном представлении. Микросхемы имеют последовательный интерфейс, допускающий работу в трехпроводной конфигурации.

обычно, для активирования микросхемы, выход DRDY сообщает контроллеру о завершении цикла преобразования (при отсутствии свободных входов у МК использование DRDY необязательно — информацию о готовности данных можно получить и путем считывания старшего бита регистра обмена). AD7714 содержит встроенный тактовый генератор, для запуска которого достаточно соединить с выводами MCLKIN и MCLKOUT кварцевый или керамический резонатор. Наиболее употребимыми являются резонаторы с частотами 2,4576 и 1 МГц. Допустимо тактирование микросхемы внешним тактовым сигналом, подаваемым на вход MCLKIN.

Регистры

AD7714 содержит 8 внутренних регистров — обмена, режима, верхний и нижний регистры фильтра, тестовый, данных, калибровочный нуля шкалы и калибровочный полной шкалы. Доступ к регистрам осуществляется по последовательному каналу. Последние 3 регистра — 24-разрядные, остальные — 8-разрядные.

Основным из них является регистр обмена, который МК может

как читать, так и обновлять. Этот регистр определяет, будет ли следующая операция чте-

нием или записью и какой из регистров при этом будет читаться (записываться). После включения, сброса или по завершении любой операции чтения/записи AD7714 ожидает записи в регистр обмена. Другими словами, записываемый в микросхему байт автоматически оказывается в этом регистре.

Последовательность записи информации в какой-либо регистр (или считывания ее оттуда,

Рис. 3

Рис. 4

ним или записью и какой из регистров при этом будет читаться (записываться). После включения, сброса или по завершении любой операции чтения/записи AD7714 ожидает записи в регистр обмена. Другими словами, записываемый в микросхему байт автоматически оказывается в этом регистре.

Последовательность записи информации в какой-либо регистр (или считывания ее оттуда,

Таблица 4

Bit7 MD2	Bit6 MD1	Bit5 MD0	Bit4 G2	Bit3 G1	Bit2 G0	Bit1 0	Bit0 0
-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	-----------	-----------

Примечание.

Биты G2-G0 определяют коэффициент усиления внутреннего усилителя — от 128 (1;1;1) до 0(0;0;0).

Возможности двух младших битов подробно описаны в фирменном руководстве по использованию микросхем.

Таблица 5

MD2	MD1	MD0	Режим работы
0	0	0	Обычный (оцифровка)
0	0	1	Автокалибровка
0	1	0	Системная калибровка нулевой шкалы
0	1	1	Системная калибровка полной шкалы
1	0	0	Системная калибровка смещения
1	0	1	Фоновая калибровка
1	1	0	Автокалибровка нулевой шкалы
1	1	1	Автокалибровка полной шкалы

Таблица 6

Bit7 B#U	Bit6 WL	Bit5	Bit4	Bit3 FS11	Bit2 FS10	Bit1 FS9	Bit0 FS8
-------------	------------	------	------	--------------	--------------	-------------	-------------

Примечание.

Возможности битов Bit5 и Bit4 подробно описаны в фирменном руководстве по использованию микросхем.

Таблица 7

Bit7 FS7	Bit6 FS6	Bit5 FS5	Bit4 FS4	Bit3 FS3	Bit2 FS2	Bit1 FS1	Bit0 FS0
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

усилителя выбранного канала (1, 2, 4, 8, ..., 128) и режим работы — оцифровка сигнала или какая-либо калибровка АЦП. При этом возможны следующие режимы калибровки:

- автокалибровка нуля шкалы — оба входа входного усилителя «заземляются», и производится его балансировка до получения нулевого выходного сигнала;
- автокалибровка полной шкалы — на вход усилителя подается максимально допустимый сигнал, равный U_{op}/K_{us} , и его усиление подстраивается до получения на выходе сигнала, равного опорному;
- автокалибровка — последовательно выполняемые автокалибровки нуля шкалы и полной шкалы;
- системная калибровка нуля шкалы — датчик измеряемой физической величины должен подать на вход AD7714 сигнал, вырабатываемый в состоянии, соответствующем принятому за нулевое. AD7714 подстроится таким образом, что до следующей такой операции при измерении напряжения, равного вышеупомянутому, вырабатываемый им код будет «нулевым»;
- системная калибровка полной шкалы — датчик должен подать на вход AD7714 сигнал, вырабатываемый в состоянии максимально отклонения измеряемой величины от нулевого. AD7714 сформирует код, соответствующий максимальному результату измерения;
- системная калибровка смещения — последовательно выполняемые системные калибровки нуля шкалы и полной шкалы;
- фоновая калибровка — перед каждым измерением автоматически производится автокалибровка нуля шкалы.

Структура регистра режима приведена в табл. 4, режимов работы — в табл. 5.

Таким образом, приняв соответствующую команду, AD7714 подстраивается таким образом, что компенсируются дрейфовые смещения как внутри самой микросхемы, так и датчиков-преобразователей (если, разумеется, система может быть установлена перед соответствующей калибровкой в нулевое состояние и в состояние максимального отклонения от него). И что весьма ценно, в отличие от большинства доступных пользователю АЦП, AD7714 для реализации этих подстроек не нуждается в каких-либо дополнительных аппаратных средствах — свойство чрезвычайно полезное при создании аппаратуры, выпускаемой крупными сериями.

Структура верхнего и нижнего регистров фильтра приведена в табл. 6 и 7. Заносимая в них информация определяет, является ли сигнал в измеряемом канале биполярным или униполярным (B/U равно 0 или 1 соответственно), а также разрядность результата измерения, передаваемого от AD7714 в микроконтроллер (WL равно 0 или 1 — соответственно 16 или 24 бита), и первую частоту режекции внутреннего цифрового фильтра. Записанное в биты FS0-FS11 число (code) должно лежать в пределах от 013H до FA0H (в десятичном эквиваленте от 19 до 4000), что при тактовой частоте AD7714, равной $f(clkin)=2,4576$ МГц обеспечивает первую частоту режекции $f(notch)$ в диапазоне от 1,01 кГц до 4,8 кГц: $f(notch) =$

in)/code/128. При изменении кода форма ФЧХ фильтра не меняется, меняются

того, он также устанавливается в 1 во время обновления выходного регистра, что дает возможность исключить считывание в момент, когда данные недостоверны.

CS, как и везде в микропроцессорной технике, — сигнал выбора микросхемы, необходимый для организации работы более чем одного чипа, обменивающегося с микроконтроллером.

Минимальное количество физических линий, необходимых для организации обмена информацией между AD7714 и контроллером — три. При этом вход CS AD7714 должен быть заземлен, а статус DRDY можно получать путем опроса старшего бита регистра обмена.

На рис. 2 и 3 приведены временные диаграммы операций чтения и записи с использованием сигнала CS

для адресации AD7714. Первый из рисунков соответствует чтению из выходного сдвигового регистра, второй — записи во входной сдвиговый регистр. Диаграммы соответствуют случаю, когда на вход POL подан единичный потенциал. При этом чтение данных со входа DIN (на рис. 2) и вывод их на выход DOUT (на рис. 3) происходит во время перепада из 0 в 1 на входе CLK. Если же POL=0, то чтение и вывод данных происходят во время перепада на входе CLK из 1 в 0, все же остальное — без изменений.

На рис. 4 приведена схема сопряжения AD7714 с микроконтроллером 68HC11. Используется трехпроводный интерфейс, вход CS AD7714 соединен с общим проводом. Сигнал DRDY отслеживается программным путем. 68HC11 конфигурирован в режим «ведущий», его бит CPOL установлен в 0, а бит CRPA установлен в 1. При этом SCLK


68CH11 устанавливается в 0 на то время, когда он неактивен между операциями обмена. Следовательно, на вход POL AD7714 должен быть подан 0.

В случае когда необходимо управление AD7714 по ее входу CS, он должен быть соединен с одним из битов порта 68HC11 (например, с PC1, сконфигурированным как выход). Возможно также и аппаратное определение статуса DRDY. В одном случае выход DRDY AD7714 должен быть соединен с одним из битов порта (например, PC0 в режиме входа). Во втором варианте DRDY AD7714 соединяется со входом IRQ 68HC11, и сигнал готовности АЦП вызывает прерывание MK.

На рис. 5 приведена схема сопряжения AD7714 с МК семейства x51. Здесь используется стандартный последовательный порт микроконтроллера. Поскольку у x51 и входные, и выходные данные передаются через один и тот же вывод RxD (он же P3.0), то DIN и DOUT у AD7714 объединены и соединены с RxD. Это допустимо, поскольку AD7714 не работает в полностью дуплексном режиме — данные, подаваемые на ее вход при выводе информации из нее, игнорируются. Тактовый сигнал x51 в промежутках между обменами данными устанавливается в 1, поэтому вход POL AD7714 должен быть установлен в 1.

При обмене по последовательному каналу x51 первым передает (или принимает) младший бит, в то время как AD7714 ждет старший. Поэтому перед операцией обмена микроконтроллер должен осуществить перестановку порядка битов в словах, для чего разработчик должен предусмотреть соответствующую подпрограмму.

Продолжение следует

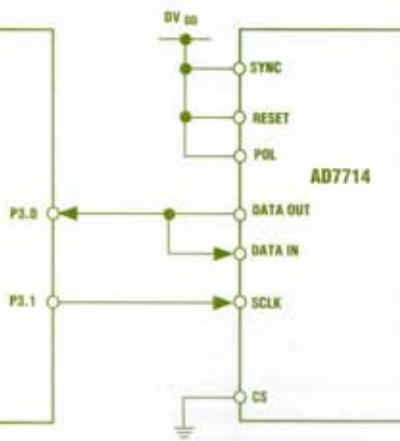

частоты режекции и полоса пропускания. Аналоговые входы AD7714 могут работать с униполярными, так и с биполярными входами и сигналами. Но последняя возможность не означает, что на аналоговом входе должны быть полноценные отрицательные сигналы большой амплитуды — для правильного функционирования микросхемы напряжение на аналоговом входе, который должен иметь более высокий потенциал, не должно опускаться относительно другого входа ниже чем на 2 В. Поясним сказанное примерами.

Как отмечалось, входные каналы могут быть конфигурированы или как полностью дифференциальные, или как псевододифференциальные (AIN1-AIN5 относительно AIN6). В любом случае входные каналы образуют пары (+) — AIN(-). Как следствие этого, напряжение на любом из входов AIN(+) исчисляется относительно напряжения на соответствующем (-). Например, если AIN(-) = +2,5 В, Uref = 2 В, Kус = 2 и установлен униполярный режим, то диапазон допустимых напряжений для входа AIN(+) будет +2,5...3,75 В. Для биполярного режима и тех же AIN(-) и Uref диапазон напряжений для входа AIN(+) будет 0...3,75 В. Если AIN(-) заземлен, то на AIN(+) сигнал в биполярном режиме должен лежать в пределах от -30 мВ до +30 мВ.

Следует отметить, что при изменении с биполярного на униполярный режимы, и наоборот, в схеме усилителя ничего не меняется — меняется лишь кодирование выходных данных и передаточной функции, в которых происходит калибровка.

Цифровой интерфейс

Последовательный интерфейс AD7714 состоит из 5 линий: DIN, DOUT, SCLK, DRDY и CS. Линия CS используется для записи данных во внутренние регистры AD7714, а DOUT — для вывода данных из них. SCLK — это входной последовательный тактовый сигнал — все изменения DIN или DOUT привязаны к фронтам (или падениям) этого сигнала. DRDY используется как сигнал статуса. Он сбрасывается в 0, когда в выходной регистр помещается новый результат образования, и устанавливается в 1 после окончания чтения из регистра данных. Кроме

АРГУССОФТ Компани

официальный дистрибутор фирм



ANALOG DEVICES

AD77xx

недорогие прецизионные
сигма-дельта АЦП



ANALOG DEVICES предлагает семейство прецизионных, экономичных, недорогих сигма-дельта АЦП с встроенным цифровыми фильтрами. Каждый из них содержит входной усилитель с программируемым коэффициентом передачи, программируемые цифровые фильтры с надежным подавлением частоты 50 Гц, гибкий последовательный интерфейс, работает от источника питания 2,7 - 5,5 В, потребляя не более 10 мВт в рабочем режиме и имея возможность переключения в экономичный режим.

Название	Разрядность	Число входов	Линейность (%)	Цена (USD)
AD7705	16	2 диф.	0,003	6,00
AD7706	16	3 псевдо-диф.	0,003	6,00
AD7707	16	2 диф. (биполярный)	0,003	6,50
AD7710	24	1 диф. (для термопар)	0,0015	23,00
AD7711	24	2 диф. (для термопар — 4 типа)	0,0015	24,40
AD7712	24	1 диф. (для МБ - источниками)	0,0015	21,00
AD7713	24	2 диф. + 1 (биполярный)	0,0015	25,76
AD7714	24	5 псевдо-диф.	0,0015	12,00
AD7715	16	1 диф.	0,0015	8,20
AD7730	24	2 диф. (для весов)	0,0015	14,30
AD7730L	24	2 диф. (для весов)	0,0015	11,75
AD7731	24	3 диф.	0,0015	14,30

Все микросхемы специфицированы в рабочем диапазоне температур -40°C...+85°C, а некоторые - в расширенном (до +125°C).

Цены приведены для количества от 100 шт. и включают все налоги.

Для постоянных заказчиков возможны специальные цены.

ANALOG DEVICES

ATMEL

BOURNS

CP Clare CORPORATION

HANTRONIX

TRACO POWER PRODUCTS

Honeywell

VISHAY



Наш адрес : 129085, Москва, Проспект Мира, 95

■ Тел.: (095) 217-2487, 217-2519, 217-2505 ; Факс: (095) 216-66-42 ;

■ Интернет : <http://www.argussoft.ru> ; e-mail : components@argussoft.ru